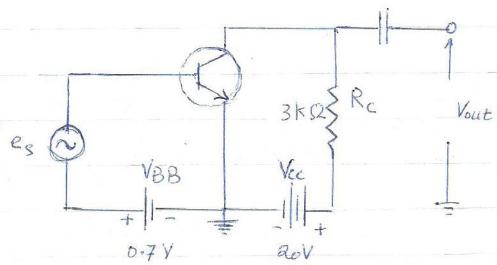


(19)

## The Common-Emitter Amplifier

## مكثف الباعث - المترددة

مكثف الباعث - المترددة فيه في الكيل



فولتيه الدائمة المفخخه الة تحتوي على استاره دخله من مصدر الدسارة  $e_s$  ، ثم من القاعده الى الباعث خلاه الترانزستور والى الدسارة (نقطه المربع) ، ثم من الباعث خلاه  $V_{BB}$  رجعوا الى مصدر الدسارة ، الدائمة المفخخه لفولتيه الخرج هي من الدسارة (نقطه المربع) ، ثم من الباعث الى الجامع خلاه الارزستور ثم عبر  $V_{cc}$  رجعوا الى الدسارة . يربط الباعث الى الدسارة (نقطه المربع) يكون الباعث موجوداً في كل من الدائمه المترددة لفولتيه الجامع والدائمه المعلنة لفولتيه الخرج .

سوف نفترض فيما يلي من ييار النائية ميار الباعث  
نفترض ان الجامع الثاني للدائمه يدخله دخل  $(e_s = 0)$

$$V_{BE} = V_{BB} = 0.7 \text{ V} \quad V_{cc} = 20 \text{ V}$$

$$I_B = 60 \mu\text{A} \quad I_C = 3 \text{ mA}$$



$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3 \text{ mA}}{0.06 \text{ mA}} = 50$$

يسرى ييار الجامع خلاه  $R_C$  ويسرى يربطها في الفولتيه بعند


$$I_C R_C = 0.003 \text{ A} \times 3000 \Omega = 9.0 \text{ V}$$

يُبيّن المُقْرِنُينُ مِنَ الْجَامِعِ إِلَى الْمُبَاعِتِ كُوْنَتْ  $V_{CE}$
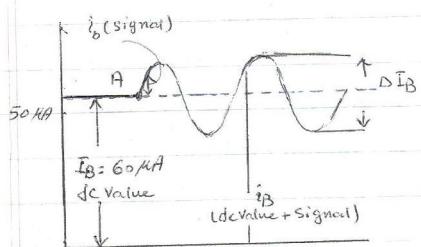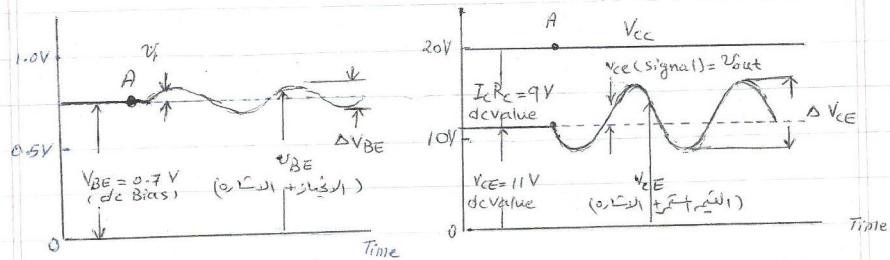
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20V - 9V = 11V$$



كُوكْ موْهِنَةِ الْمُتَاعِدِ

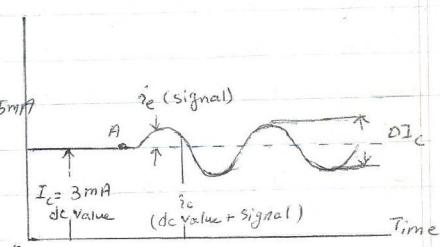

كُوكْ موْهِنَةِ الْجَامِعِ

تَطْلِعُ الْثَّنَانِ الدَّسَّارِ  $I_B$  إِلَى الْقَوْلِ لِرَفِيقِهِ عَلَيْهِ  $+50mV$ . بِمَا أَنَّ الْجَاهِنَ مُتَالِعٌ لِذَلِكَ مَا نَعْلَمَ حَفَاظَتِهِ لِلْيَمَرِ الْمُسَاوِيِّ كُوكْ هَنْفَرَا. وَلِذَلِكَ كُوكْ مُهَاجِرَةِ يَرِ الْأَنْسَعِيَّةِ بِيَمَرِ الْمُبَاعِتِ  $I_B$  كَمَا فَعَلَتْ حَصَنَهُ أَيْدِيهَا إِنْ وَذَاتَ ذَرْوَةِ مُوْهِنَةِ  $+50mV$  فَمَا  $I_B$  مُسِيرٌ إِلَى  $(80\mu A)$  دُعْنِحَا كُوكْ دَهْ لَهَادِرَه سَالِيَه،  $-50mV$ ) . مَنْ  $I_B$  رَهْبَطَ إِلَى  $(40\mu A)$  . لَذَنْدَ مَنْ قَيْمَهُ النَّزَهَهُ - إِلَى الْمَسَوَّهِ نَفْوِيَّهِ الدَّسَّارِهِ الْمُسَاوِيَّهِ تَكُونُ  $(100mV)$  . عَلَيْهِ قَيْمَهُ النَّزَهَهُ - إِلَى - الْمَسَوَّهِ طَرَكِيَّهِ إِلَارِه  $I_B$  عَاصِيَهُ إِلَى  $(80-40)$  أَو  $(40\mu A)$  . كَلُوهُ قَيْمَهُ النَّزَهَهُ  $(40/2)$  أَو  $(20\mu A)$  ) يَبْيَنُ الْكَسَلِيَّهِ مُوْهِنَةِ أَسَارِهِ نَفْوِيَّهِ الْمُنْهَجِ حَيْثَا - الْقَاعِدَهِ .

لذلك ، مطلب الباخته = المترن هنا كي يكون المترن

$$A_i = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2mA}{40\mu A} = \frac{2mA}{0.04mA} = 50$$

نعرف كي يكون المترن  $A_v$  على انه

$$A_v = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{BE}}$$

التغير في متغيره المدخل

لذلك فان مطلب الباخته = المترن هنا كي يكون كي يكون المترن

$$A_v = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{BE}} = \frac{6V}{100mV} = \frac{6V}{0.1V} = 60$$

نعرف كي يكون المترن  $A_p$  كاملا ضرورة كي يكون المترن

كمبي المولريه

$$A_p = A_i \times A_v$$

لذلك يكون كي يكون المترن كي يكون المترن

$$A_p = A_i \times A_v = 50 \times 60 = 3000$$

يكون المدخل المتساوي طبعه المترن  $A_p$  هو مقارنه المدخل  $V_{in}$  ونعرف

$$r_{in} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$


التغير في تيار المدخل

لذلك ، مطلب الباخته المترن هنا تكون مقارنه المدخل

$$r_{in} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} = \frac{10mV}{40\mu A} = \frac{100mV}{0.04mA} = 2500S2$$

(21)
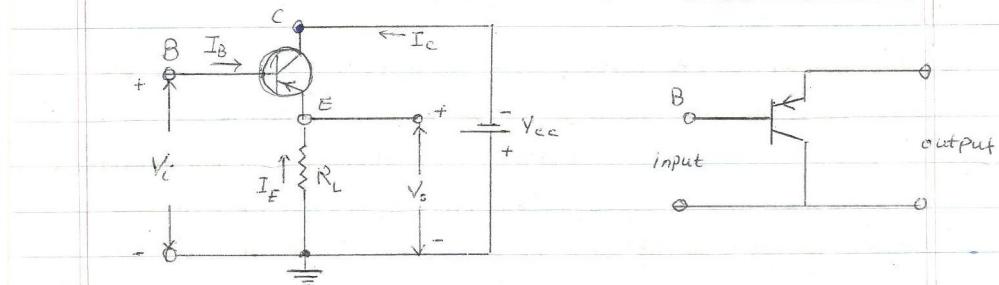
### The Common-Collector Configuration ربط الجامع المترافق :



فوقيع دائرة بسيطة عند ربط الترانزistor بربطه الجامع المترافق  
حيث ان الجماع متراكب بين المدخل والمطلع وذلك عن طريق مصدر لغليان  
كامله قصيري . وهي دائرة تعد فقط انه من دائرة يرسنده للغليانه يان موليه  
المطلع  $V_o$  سامي المدخل  $V_i$  بمقدار ما منه الفولتيه  $V_{BE}$  وذلك وصله  
معنده اماما تكون  $V_{BE}$  ويكون عند  $V_o \approx V_i - V_{BE}$   
وبذلك ناتي دائرة الجماع المترافق لتصبح التغليان التوليه هيئه اى موليه  
المطلع اى يقلل موليه المدخل

### ربط العاشه المترافق

